

详解SR锁存器不定态

学过 数字电路 的同学应该都知道SR锁存器，结构简单，一般由两个与非门或者两个或非门组成，原理比较简单，就是具有保持和锁存电平的作用，但是也有缺陷不定态存在，很多书上指出只要输入满足 $SR=1$ ，输出就是不确定状态，但事实真的如此？

01 SR锁存器原理

先根据电路粗略讲解一下 SR锁存器 功能，熟悉的同学可以跳过这部分。

 


图1 与非门构成的SR锁存器

 


图2 或非门构成发SR锁存器

上面两图分别是使用两个与非门和两个或非门组成的SR锁存器，本文以图2两个或非门组成的SR锁存器进行功能分析。

当 $SD=1$ ， $RD=0$ 时，或非门 G_2 一端以 SD 作为输入，故 G_2 输出低电平， G_2 和 RD 作为 G_1 的输入，所以 G_1 输出为高电平，此时SR锁存器输出 Q 端为高电平， Q' 为低电平。 Q 的次态与 Q 的现态无关，输出端 Q 均为高电平，故 SD 被称为置数端。

当 $SD=0$ ， $RD=1$ 时，因为或非门 G_1 的 RD 端输入高电平，所以 G_1 输出端输出低电平，或非门 G_2 输入均为低电平，则 Q 非为高电平，故SR锁存器 Q 输出为低电平， Q' 输出高电平。 Q 的次态与 Q 现态无关，输出端均为低电平， RD 被称为SR锁存器清零端。

当SD=0, RD=0, Q的现态为0时, 则Q'的次态为高电平, 进而推出或非门G1的输出为低电平, 所以Q的次态为0; 当Q的现态为1时, 则或非门G2的输出为0, 或非门G1将RD和或非门G2输出作为输入, 所以或非门G1输出高电平, 即Q的次态为高电平, 由此可知, Q端的次态和现态保持相同, 所以当SD与RD端输入数据均无效时, SR锁存器具有保持功能。

由上总结出如下真值表:

表1 或非门组成的SR锁存器真值表

| SD | RD | Q(现态) | Q*(次态) | 功能 |
|----|----|-------|--------|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 保持 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 保持 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 清零 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 清零 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 置数 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 置数 |
| 1 | 1 | 0 | 0(不定态) | 清零 |
| 1 | 1 | 1 | 0(不定态) | 清零 |

由真值表知, 当置数端 (SD) 有效时, Q的次态为1, 清零端 (RD) 有效时, Q的次态为0, 当SD和RD均无效时, Q的次态为Q现态的值, 具有保持功能, 当清零端与置数端均有效时呢? 即不定态。

注意: 为什么或非门构成的SR锁存器输入高电平时被认为是有效的, 而与非门构成的SR锁存器输入低电平时被认为是有效的?

这是因为或非门任一输入为高电平, 输出是确定的低电平, 与非门任一输入为低电平, 输出就是确定状态。

02 SR锁存器不定态

 


图3 或非门构成发SR锁存器

分析1: SD端与RD端均有效, 即SD=1且RD=1时, 由于两个或非门G1, G2均有一个输入端为高电平, 则Q和Q'均为低电平, 此时SR锁存器的输出是确定的, 并不是所谓的不定态。对应的时序图如下图所示红色部分:

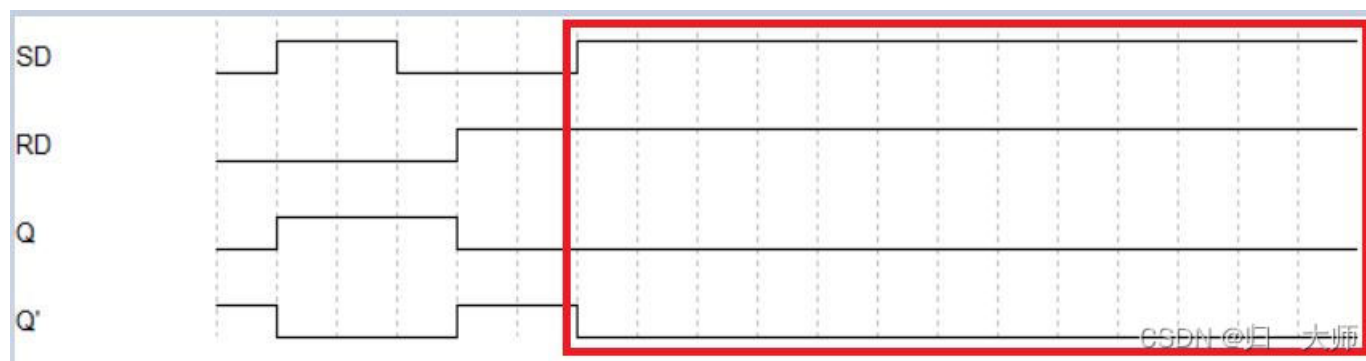


图4 SD端与RD端均有效时序图

分析2: 继分析1, 当SD端和RD端输入均为高电平时, Q与Q'均输出低电平, 此时SD由高电平变为低电平, RD保持高电平。由于或非门G2输入均为低电平, 所以G2输出高电平, 即Q'为高电平。而或非门G1输入均为高电平, 所以G1输出为低电平, 即Q为低电平, 此时SR锁存器的输出也是确定的。时序图如下图所示:

 


图5 SD端先由高电平变为低电平的时序图

分析3: 继分析1, 当SD端和RD端输入均为高电平时, Q与Q'均输出低电平, 此时RD由高电平变为低电平, SD保持高电平, 则或非门G1输入均为低电平, G1输出则为高电平, 即Q输出高电平。而或非门G2输入均为高电平, G2输出则为低电平, 即Q'为低电平, 此时SR锁存器的输出Q与Q'也是确定的。时序图如下图所示:

 


图6 RD端先由高电平变为低电平的时序图

分析4：继分析1，当SD端和RD端输入均为高电平时，Q与Q'均输出低电平，SD与RD同时由高电平变为低电平（有效变为无效）时就比较有趣了，在SD与RD变化之前，Q与Q'稳定输出低电平，所以或非门G1和G2的一个端口均输入稳定低电平。如果RD变为低电平，会如分析3所示，锁存器输出Q为高电平。如果SD变为低电平，会如分析2所示，锁存器输出Q为低电平。

如果SD与RD同时为0，若芯片管脚SD到或非门G2输入端距离较短时，则SD由高变低会传输更快起作用，使得Q'输出高电平，Q输出低电平。若芯片管脚RD到或非门G1输入端距离较短时，则RD由高变低会传输更快起作用，使得Q输出高电平，Q'输出低电平。这种由距离决定输出结果的状态，一般被称为不定态，因为在使用芯片之前，并不能分析出准确的输出结果。对应时序图如下图7所示：

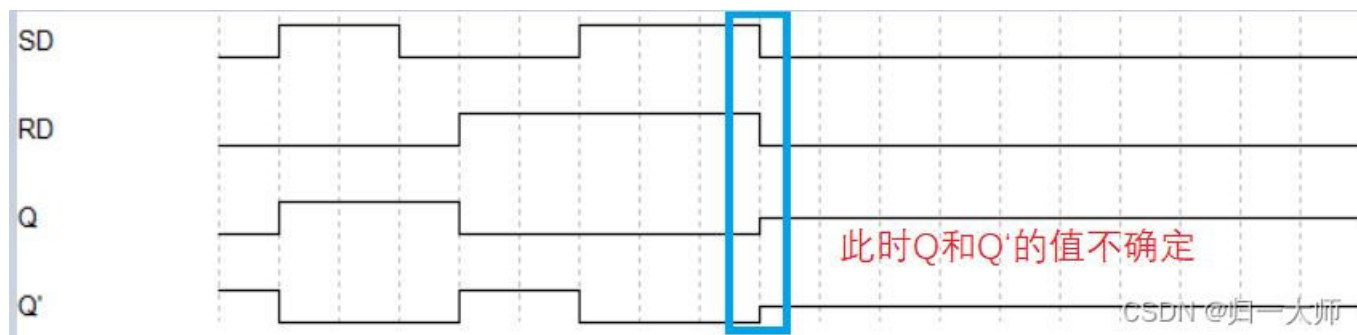


图7 SD与RD端同时由高变为低电平

SD与RD同时有效的含义：SD有效是SR具有置数作用，RD有效时SR锁存器具有清零作用，设计者想要此器件同时拥有清零和置数的功能，此时不能说器件有问题，而是使用者的思路有问题，即使该状态可以得到确定的值，使用时还是会避免这个状态。

03 总结

即使SR锁存器的输入端同时有效，输出端的次态也是确定的，只有当输入端同时有效，并且同时由有效变为无效时，SR锁存器的输出才是不定态，即不能确定输出的状态。

您的支持是我更新的最大动力！将持续更新工程，如果本文对您有帮助，还请多多点赞👍、评论💬和收藏★！